

# Homework 1

Mitchel Fields

February 3, 2016

- 2.2** (b)  $(x + y)(x + \bar{y}) = x(y + \bar{y}) = x(1) = x$   
 (c)  $xyz + \bar{x}y + xy\bar{z} = y(xz + \bar{x} + x\bar{z}) = y(\bar{x} + x(z + \bar{z})) = y(\bar{x} + x(1)) = y(1) = y$   
 (d)  $(A + B)(\bar{A} + \bar{B}) = (A + B)(\overline{AB}) = A\bar{B} + \bar{A}B = A \oplus B$   
 (e)  $(a + b + \bar{c})(\bar{a}\bar{b} + c) = (a + b + \bar{c})(\overline{a + b + c}) = (a + b) \oplus c$   
 (f)  $\bar{a}bc + ab\bar{c} + abc + \bar{a}b\bar{c} = b(\bar{a}c + a\bar{c} + ac + \bar{a}\bar{c}) = b(1) = b$
- 2.10** (a) The Boolean function  $E = F_1 + F_2$  is true when either  $F_1$  or  $F_2$  or both are true. Thus it contains the union of their minterm sets.  
 (b) The Boolean function  $G = F_1F_2$  is true only when both  $F_1$  and  $F_2$  are true. Thus it contains the intersection of their minterm sets.


- 2.11** (a)  $F = xy + x\bar{y} + \bar{y}z$

$x$	$y$	$z$	$xy$	$x\bar{y}$	$\bar{y}z$	$xy + x\bar{y} + \bar{y}z$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1


- (b)  $F = bc + \bar{a}\bar{c}$

$a$	$b$	$c$	$bc$	$\bar{a}\bar{c}$	$bc + \bar{a}\bar{c}$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1

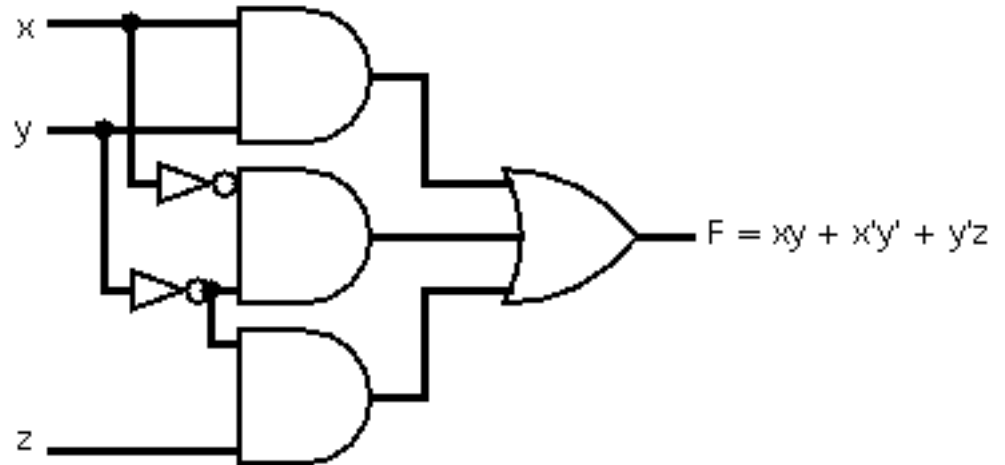
2.14 (a) With AND, OR, and inverter gates



(b) With OR and inverter gates

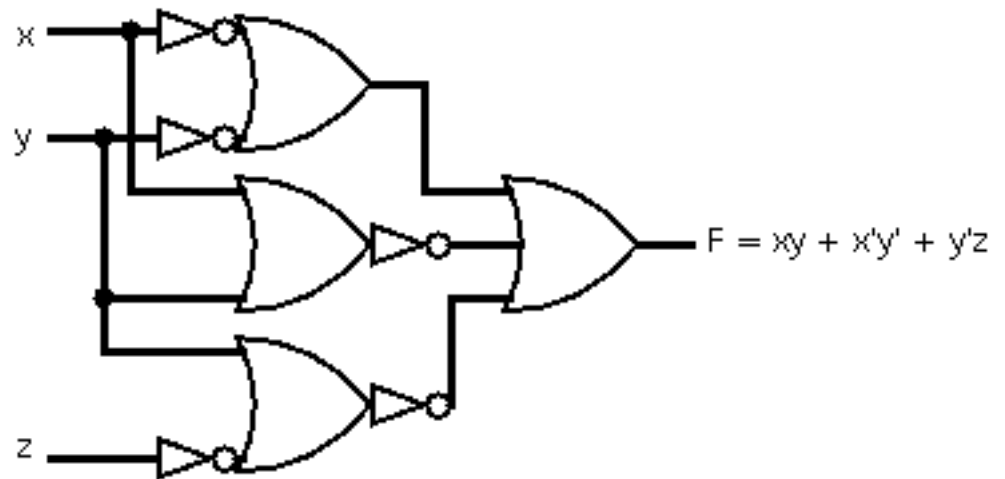

(c) With AND and inverter gates

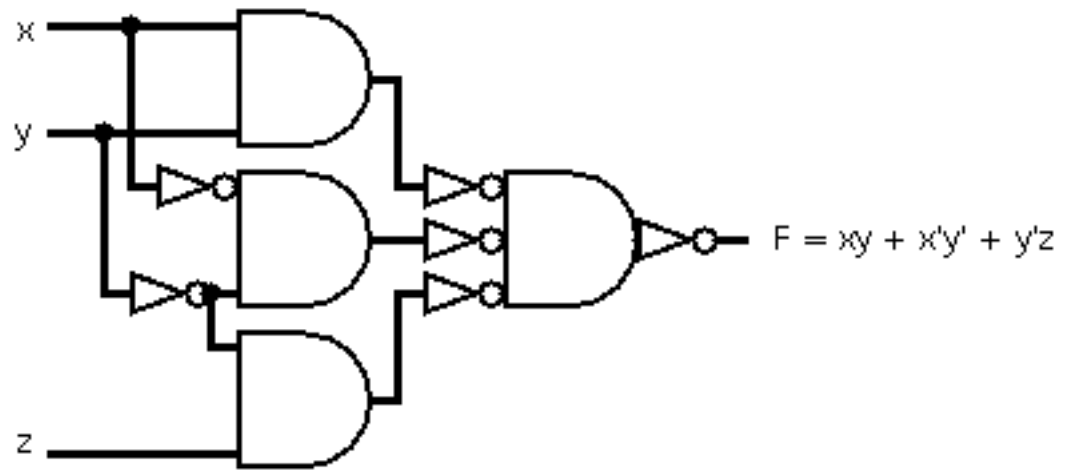

**Homework Problem** Write a Python or Java program (whichever language is easier for you to use), to generate the truth table of the function  $F3$  of Figure 2.4 in Mano.